

Komparator

fredag 7 maj 2021 16:08

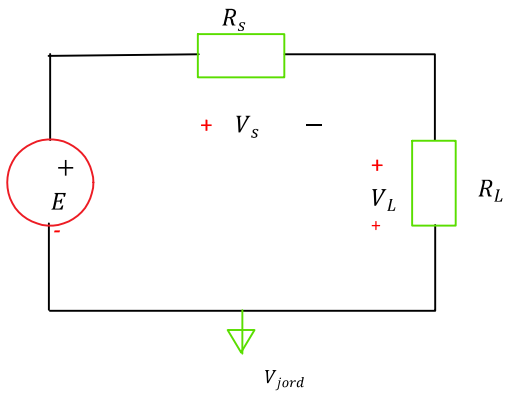

$$V_L = E \cdot \frac{R_L}{R_s + R_L}$$
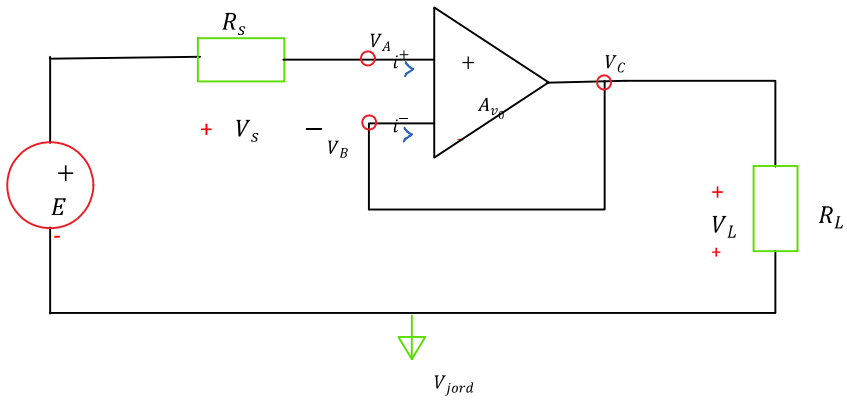
$$V_L \approx E \quad , \quad R_L \gg R_s$$



$$i^+ = i^- = 0A \Longrightarrow V_A = +$$

$$V_A = \left\{ A_{v_0} \longrightarrow \infty \right\} = V_l$$

$$V_L = E$$